

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение Высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет»**

**Факультет технической кибернетики
Кафедра «Измерительные информационные технологии»**

Ю.Н. Дьяченко

**Усилильные каскады на основе
биполярных транзисторов**

**Методические указания
к практическим и лабораторным работам**

**Санкт-Петербург
2012**

Методические указания содержат описания практических и лабораторных работ, цель которых научить студентов умению рассчитывать, экспериментально исследовать и проводить компьютерное моделирование простых усилительных каскадов на биполярных транзисторах, используемых в электрических и электронных цепях.

Методические указания предназначены для студентов изучающих курсы «Электротехника», «Электроника и электротехника», «Электроника и схемотехника», «Электроника и микропроцессорная техника» по направлениям подготовки 200100 «Приборостроение», 230400 «Информационные системы и технологии», 090900 «Информационная безопасность».

Печатается по решению кафедры измерительных информационных технологий Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.

Оглавление

Программа работы	4
Общее описание транзисторных усилительных каскадов	6
Расчёт схем усилительных каскадов	8
Расчет основных параметров биполярного транзистора.....	8
Расчёт усилительного каскада с общим эмиттером.....	9
<i>Расчет каскада с ОЭ по постоянному току (расчет рабочей точки)</i>	9
<i>Расчет усилительного каскада с ОЭ по переменному току</i>	11
Расчёт усилительного каскада с общим коллектором (эмиттерного повторителя).....	13
<i>Расчет усилительного каскада с ОК по постоянному току.....</i>	13
<i>Расчет усилительного каскада с ОК по переменному току</i>	14
Моделирование работы усилительных каскадов	15
Анализ режима работы каскадов по постоянному току (рабочей точки)	15
Анализ температурной стабильности рабочей точки каскадов	15
Исследование работы усилительных каскадов на переменном токе ..	17
<i>Построение амплиудно-частотной (АЧХ) и фазо-частотной характеристик (ФЧХ) каскадов.....</i>	17
<i>Влияние сопротивлений источника и нагрузки на коэффициент усиления.</i>	18
<i>Влияния изменения параметров каскадов на коэффициент усиления</i>	19
<i>Моделирование работы каскада во временной области</i>	20
<i>Спектральный анализ выходного напряжения каскада с ОЭ.....</i>	21
Требования к отчету по работе	23
Литература	23

Целью работы является расчет, исследование, компьютерное моделирование усилительных каскадов на биполярных транзисторах. Исследуют особенности функционирования и характеристики усилительных каскадов с общим эмиттером (ОЭ) и с общим коллектором (ОК).

Программа работы

1. Расчёт схем усилительных каскадов.
 - 1.1. Рассчитать основные параметры биполярного транзистора.
 - 1.2. Рассчитать усилительный каскад с общим эмиттером.
 - 1.3. Рассчитать усилительный каскад с общим коллектором.
2. Моделирование работы усилительных каскадов.
 - 2.1. Исследовать работу усилительного каскада по постоянному току.
 - 2.1.1. Исследовать режим каскада по постоянному току.
 - 2.1.2. Исследовать температурную стабильность рабочей точки каскада.
 - 2.2. Исследовать работу усилительного каскада по переменному току.
 - 2.2.1. Снять ампидно-частотную (АЧХ) и фазо-частотную (ФЧХ) характеристики каскада.
 - 2.2.2. Исследовать влияние сопротивлений источника сигнала и нагрузки на коэффициент усиления каскада.
 - 2.2.3. Исследовать влияние изменения параметров каскада на его коэффициент усиления.
 - 2.3. Исследовать работу каскада во временной области (только для каскада с ОЭ).
 - 2.4. Провести спектральный анализ выходного напряжения каскада (только для каскада с ОЭ).
3. Оформление отчета по работе.

Таблица 1. Варианты заданий.

<i>№ варианта</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$I_k^0(I_\vartheta^0)$ мА	2	1	1,5	1,8	2,5	3	1,6	2	3,5	2,8
R_h кОм	3	5	4	3	2	1,5	3	1,5	1	1,8
r_u кОм	2	1,5	1,2	0,8	1	0,6	2,5	1,3	0,8	1
U_n В	15	15	10	10	12	12	8	8	14	14
f_h Гц	50	75	100	150	20	50	75	100	150	20
T_{START} °C	-15	-10	-35	-20	-40	-30	-25	-15	0	-45
T_{STOP} °C	100	110	85	90	70	80	105	110	125	95
Тип БТ	2N3 390	2N3 903	2N2 712	2N5 223	2N3 904	2N4 123	2N5 210	2N3 711	2N4 124	2N5 209

 


Рис. 1. Схема каскада с общим эмиттером (ОЭ)

 


Рис. 2. Схема каскада с общим коллектором (ОК)

Общее описание транзисторных усилительных каскадов

Транзисторные каскады используют для усиления сигналов постоянного и переменного тока. В работе исследуются каскады для усиления переменных сигналов.

В усилительном каскаде с ОЭ (рис. 1) входным сигналом является напряжение на базе, а выходным – напряжение на коллекторе транзистора. Собственно каскад выделен пунктиром, вне которого расположены внешние подключаемые элементы: источник питания постоянного напряжения U_{π} ; источник переменного входного напряжения $U_{\text{вх}}$ с внутренним сопротивлением r_u ; сопротивление нагрузки R_h . Основное достоинство каскада – высокий коэффициент усиления по напряжению K . Однако каскад имеет низкое входное и высокое выходное сопротивления, что приводит к тому, что сопротивления источника входного напряжения r_u и нагрузки R_h оказывают существенное влияние на коэффициент K . Кроме того, на частотную характеристику каскада в области высоких частот, сильное влияние оказывает собственная емкость коллектор-база транзистора. В итоге полоса частот каскада может быть существенно ограничена сверху, особенно при наличии значительного сопротивления r_u .

В каскаде с ОК (рис. 2) входным сигналом является напряжение на базе, а выходным – напряжение на эмиттере. В каскаде реализована 100% последовательная отрицательная обратная связь (ООС) по напряжению, в результате чего коэффициент передачи напряжения $K \approx 1$, а каскад имеет второе название *эмиттерный повторитель* (ЭП). Каскад не усиливает напряжение, но, по сравнению с каскадом ОЭ, имеет повышенный коэффициент усиления тока. Наличие ООС обеспечивает высокое входное и низкое выходное сопротивления, поэтому каскад с ОК широко используют в качестве буферного для согласования усилителей с источниками напряжения и нагрузкой и в выходных цепях усилителей мощности. Еще одно достоинство эмиттерного повторителя – существен-

но более широкая полоса пропускания в области высоких частот по сравнению с каскадом ОЭ и меньшее влияние на нее сопротивления Γ_u .

Важная характеристика транзистора – передаточная характеристика, которая описывается приближенной формулой

$$I_k = I_{k\beta 0}(T) \cdot \exp\left(\frac{U_{\beta\beta}}{\varphi_T}\right)$$

I_k – коллекторный ток;

$I_{k\beta 0}(T)$ – обратный (тепловой) ток коллекторно-базового перехода, сильно зависящий от температуры T ;

$U_{\beta\beta}$ – управляющее напряжение между базой и эмиттером;

φ_T – тепловой потенциал.

Передаточная характеристика представляет собой экспоненту, следовательно, малым изменениям напряжения $U_{\beta\beta}$ соответствуют значительные изменения тока I_k .

Непосредственно для расчета усилительных каскадов передаточную характеристику не используют, однако по ней определяют важный параметр транзистора, называемый *крутизной*

$$S = \frac{dI_k}{dU_{\beta\beta}} = \frac{1}{\varphi_T} \cdot I_{k\beta 0}(T) \cdot \exp\left(\frac{U_{\beta\beta}}{\varphi_T}\right) = \frac{I_k}{\varphi_T}$$

Крутизна определяет усилительные свойства транзистора и всего каскада.

Базовый, коллекторный и эмиттерный токи связаны соотношениями:

$$I_b = \frac{I_k}{b} \quad I_\beta = I_k + I_b \approx I_k$$

$b >> 1$ – коэффициент передачи базового тока. Если значение b велико, то, при проведении практических расчетов, различием между коллекторным и эмиттерным токами можно пренебречь.

Расчёт схем усиительных каскадов

Расчет основных параметров биполярного транзистора

Исходные данные для расчёта каскадов с ОЭ и ОК и тип транзистора приведены в Таблице 1.

Каскады с ОЭ и ОК обычно используют для усиления переменного сигнала, следовательно, значения крутизны S и других параметров транзистора в процессе его работы меняются. Однако, если использовать каскад в режиме усиления малого сигнала, то параметры транзистора приближенно можно считать постоянными. Так как для обоих каскадов заданы одинаковые транзисторы и их режимы работы ($I_k^0 = I_e^0$), то и значения параметров будут одинаковыми. Для расчета параметров используют значение начального коллекторного I_k^0 или эмиттерного I_e^0 тока, определяющего режим по постоянному току (рабочую точку) каскада.

Крутизну S определяют из соотношения

$$S = \frac{I_k^0}{\Phi_T} = \text{const} \quad \Phi_T \approx 25 \text{ мВ при температуре } 20^\circ\text{C} \quad (1)$$

Важными параметрами транзистора являются его дифференциальное входное $r_{b\beta}$ и дифференциальное выходное $r_{k\beta}$ сопротивления, которые рассчитывают по формулам:

$$r_{b\beta} = \frac{dU_{b\beta}}{dI_b} = b \cdot \frac{dU_{b\beta}}{dI_k} = \frac{b}{S} = \frac{b \cdot \Phi_T}{I_k^0} \quad r_{k\beta} = \frac{U_Y}{I_k^0} \quad (2)$$

$U_Y = (40 \div 200) \text{ В}$ – напряжение Эрли.

Значения b и U_Y для заданного транзистора берут из описания его модели – View model в программе Multisim. Обозначения: b – B_f , U_Y - V_{af} .

Расчёт усиlительного каскада с общим эмиттером

Исходные данные для расчёта каскада с ОЭ приведены в Таблице 1.

Методика расчёта носит приближенный характер, поэтому результаты расчётов следует округлять до $2 \div 3$ значащих цифр.

Расчет каскада с ОЭ по постоянному току (расчет рабочей точки)

Расчет рабочей точки усиlительного каскада переменного тока с ОЭ, работающего в классе А, иллюстрирует рис. 3.

 


Рис. 3. Диапазоны постоянных и переменных напряжений каскада с ОЭ.

Полный размах переменного напряжения в каскаде ограничен диапазоном постоянного напряжения питания $0 \div U_{\pi}$. Для нормальной работы каскада по переменному току и максимального использования рабочего диапазона, необходимо предварительно правильно задать режим по постоянному току – значения постоянных напряжений в узлах схемы и токов в её ветвях.

Чем больше сопротивление R_{\varnothing} и падение напряжения $U_{R\varnothing}$ на нем (рис. 1), тем больше глубина ООС по постоянному току и лучше температурная стабилизация рабочей точки. Однако при этом растет уровень постоянного напряжения на эмиттере транзистора и сужается рабочий диапазон каскада по переменному току. Поэтому выбирают

$$U_{\varnothing}^0 = U_{R\varnothing} = (0,1 \div 0,15) \cdot U_{\pi}$$

При уменьшении напряжения коллектор-эмиттер транзистор может войти в режим насыщения, что приведет к потере усиlительных свойств и искажению

формы переменного сигнала. Чтобы не допускать насыщения транзистора, задают минимальное падение напряжения коллектор-эмиттер

$$U_{k\vartheta \min} = (1,5 \div 2) \cdot U_{k\vartheta \text{ нас}} \quad (3)$$

$U_{k\vartheta \text{ нас}}$ – напряжение насыщения транзистора принимают равным 0,5В.

Постоянное напряжение на коллекторе, соответствующее рабочей точке

$$U_k^0 = \frac{U_n + U_\vartheta^0 + U_{k\vartheta \min}}{2}$$

Максимально возможная амплитуда выходного сигнала синусоидальной формы

$$U_{k \max} = \frac{U_n - U_\vartheta^0 - U_{k\vartheta \min}}{2}$$

Сопротивления эмиттерного и коллекторного резисторов

$$R_\vartheta = \frac{U_\vartheta^0}{I_k^0} \quad R_k = \frac{U_n - U_k^0}{I_k^0}$$

Сопротивления резисторов $R1$ и $R2$ делителя задают значение постоянного напряжения U_6^0 на базе транзистора и обеспечивают достаточное значение базового тока I_6^0 при малой потребляемой делителем напряжения мощности. Напряжение на базе можно рассчитать по формуле

$$U_6^0 = U_\vartheta^0 + 0,6\text{В} \quad (4)$$

Токи базы I_6^0 и резистивного делителя $I_{дел}$ находят из соотношений

$$I_6^0 = \frac{I_k^0}{b} \quad I_{дел} = 5 \cdot I_6^0 \quad (5)$$

Сопротивления резисторов $R1$ и $R2$ делителя находят по формулам

$$R1 = \frac{U_n - U_6^0}{I_{дел} + I_6^0} \quad R2 = \frac{U_6^0}{I_{дел}} \quad (6)$$

Расчет усиlительного каскада с ОЭ по переменному току

Расчет входного и выходного сопротивления каскада по переменному току

Входное $r_{вх}$ и выходное $r_{вых}$ сопротивления каскада оказывают определяющее влияние на его согласование с источником входного напряжения и нагрузкой. Сопротивление $r_{вх}$ определяют как эквивалентное сопротивление между входным узлом и узлом земли. Источник постоянного напряжения питания U_p для переменного напряжения является аналогом земли, следовательно, значение $r_{вх}$ равно сопротивлению параллельно соединенных на землю резисторов R_1, R_2 и собственного входного сопротивления транзистора $r_{бэ}$. Сопротивление $r_{вых}$, представляющее собой эквивалентное сопротивление между выходным узлом и узлом земли, определяют аналогичным образом.

$$r_{вх} = \frac{R_1 R_2 r_{бэ}}{R_1 R_2 + R_1 r_{бэ} + R_2 r_{бэ}} \quad r_{вых} = \frac{R_k r_{кэ}}{R_k + r_{кэ}}$$

Расчет конденсаторов

В рабочем диапазоне частот реактивное сопротивление конденсатора практически равно нулю, следовательно, конденсаторы передают сигналы без искажения. На частотах меньших нижней частоты рабочего диапазона f_H конденсаторы задерживают входной переменный сигнал, коэффициент усиления каскада снижается. Конденсаторы, совместно с эквивалентными сопротивлениями, выполняют роль фильтров верхних частот, следовательно, для их расчета необходимо найти значение частоты среза f_c фильтров. В случае равенства f_c для всех трех фильтров и условии, что снижение коэффициента усиления каскада на частоте f_H не превышает 30% (-3дБ) емкости конденсаторов определяют по формулам

$$f_c < \frac{f_H}{\sqrt{3}} \approx 0,5f_H; \quad C_{p1} = \frac{1}{\pi f_H r_{вх}}; \quad C_{p2} = \frac{1}{\pi f_H (r_{вых} + R_H)}; \quad C_{к} = \frac{S}{\pi f_H} \quad (7)$$

Расчет коэффициентов усиления каскада по напряжению

Коэффициент усиления по напряжению при наличии сопротивления R_3 и отсутствии конденсатора C_3 определяют по формуле

$$K_3 = -\frac{SR_k}{1 + SR_3 + R_k/r_{k3}}$$

Знак «минус» указывает, что каскад с ОЭ инвертирующий: он изменяет фазу выходного сигнала по отношению к входному на 180° . Значение K_3 невелико, т. к. R_3 создает ООС стабилизирующую каскад по постоянному току, но одновременно уменьшающую его коэффициент усиления. Для исключения этого нежелательного явления на переменном токе, R_3 шунтируют конденсатором C_3 , что гарантирует повышение коэффициента усиления в пределах рабочей полосы частот до значения

$$K = -\frac{SR_k \cdot r_{k3}}{R_k + r_{k3}}$$

Для определения влияния изменения коллекторного сопротивления на K его значения рассчитывают при R_k ; $1,25R_k$ и $0,75R_k$.

На величину K влияние оказывают внутреннее сопротивление источника сигнала r_u и сопротивление нагрузки R_h . Влияние этих сопротивлений на K исключено в идеальном усилителе напряжения, имеющем $r_{вх} = \infty$ и $r_{вых} = 0$. Однако каскад с ОЭ имеет низкое входное и высокое выходное сопротивление, следовательно, r_u и R_h могут значительно изменять величину коэффициента усиления в соответствии с формулами

$$K_{ru} = K \frac{r_{вх}}{r_{ru} + r_{вх}} \quad K_h = K \frac{R_h}{R_h + r_{вых}} \quad (8)$$

Расчёт усиливательного каскада с общим коллектором (эмиттерного повторителя)

Исходные данные для расчёта каскада с ОК приведены в Таблице 1.

Основные параметры транзистора (формулы (1) и (2)) одинаковы в каскадах с ОК и ОЭ, т.к. заданы одинаковые режимы работы $I_{\text{э}}^0 = I_{\text{k}}^0$.

Расчет усиливательного каскада с ОК по постоянному току

Расчет рабочей точки усиливательного каскада переменного тока с ОК, работающего в классе А, иллюстрирует рис. 4.

 


Рис. 4. Диапазоны постоянных и переменных напряжений каскада с ОК.

Полный размах переменного напряжения в каскаде ограничен диапазоном постоянного напряжения питания $0 \div U_{\text{п}}$. Для предотвращения режима насыщения транзистора, по формуле (3) рассчитывают минимальное падение напряжения коллектор-эмиттер $U_{\text{кэ min}}$.

Постоянные напряжения на эмиттере транзистора и максимально возможная амплитуда выходного сигнала синусоидальной формы равны

$$U_{\text{э} 0}^0 = \frac{U_{\text{п}} - U_{\text{кэ min}}}{2} = U_{\text{э max}}$$

Значение эмиттерного сопротивления

$$R_{\text{э}} = \frac{U_{\text{э} 0}^0}{I_{\text{э}}^0}$$

Постоянное напряжение на базе транзистора U_b^0 находят по формуле (4).

Значения токов базы I_b^0 и делителя $I_{дел}$ рассчитывают по формулам (5), сопротивления резисторов делителя $R1$ и $R2$ по формулам (6), но при другом значении U_b^0 .

Расчет усилительного каскада с ОК по переменному току

Входное $r_{вх}$ и выходное $r_{вых}$ сопротивления каскада с ОК по переменному току

$$r_{вх} = \frac{R_1 R_2 (r_{бэ} + b \cdot R_e)}{R_1 R_2 + (R_1 + R_2)(r_{бэ} + b \cdot R_e)} \quad r_{вых} \approx \frac{1}{S}$$

Для расчёта ёмкостей разделительных конденсаторов C_{p1} и C_{p2} в каскаде с ОК используют формулы (7). Расчет проводят исходя из того же значения нижней частоты f_n рабочего диапазона, но для других значений $r_{вх}$ и $r_{вых}$.

Коэффициент передачи напряжения ненагруженного каскада

$$K = \frac{SR_e}{SR_e + 1 + R_e/r_{кэ}}$$

Чем больше степень неравенства $R_e >> 1/S$, тем ближе значение K приближается к единице.

Для определения влияния изменений эмиттерного сопротивления на K , его значения рассчитывают для R_e ; $1,25R_e$ и $0,75R_e$.

Для определения влияния на величину K внутреннего сопротивления источника сигнала r_u и сопротивления нагрузки R_h используют формулы (8).

Моделирование работы усилительных каскадов

Запустите программу Multisim и создайте схему соответствующего каскада. Для этого выберите в меню ***Place/Component*** или в панели компонентов заданный транзистор и другие элементы схемы с расчетными значениями номиналов. При необходимости номинал элемента можно скорректировать: щелкните на нем два раза левой клавишей мыши, откройте вкладку ***Value*** и поставьте нужный номинал. В разделе ***Sources*** выбирают источник постоянного напряжения $U_{\text{п}}$ для питания каскада и источник переменного входного напряжения $U_{\text{вх}}$, устанавливают заданное значение $U_{\text{п}}$.

Если на схеме не проставлены номера узлов, откройте пункт меню ***Options/Sheet Properties/ Circuit*** установите опцию ***Show all.***

Моделирования работы каскадов с ОК и с ОЭ проводят по одинаковой методике, но с учетом ряда отличий, приведённых в соответствующих пунктах.

Анализ режима работы каскадов по постоянному току (рабочей точки)

Simulate/Analyses/DC Operating Point. Результатом анализа является значения постоянных напряжений в заданных узлах схемы: на базе, коллекторе, эмиттере транзистора. Напряжения в соответствующих узлах выбирают во вкладке ***Output***. Значения напряжений не должны отличаться от расчётных значений более чем на 10%. При больших различиях можно настроить каскад путем подбора резистора R_1 или R_2 , а при различиях более 20÷25% следует проверить расчёты и схему. Измерение можно провести с помощью мультиметра или вольтметров, но это менее удобно.

Анализ температурной стабильности рабочей точки каскадов

Simulate/Analyses/Temperature Sweep. Анализ позволяет определить влияние изменения температуры на характеристики и параметры усилительного каскада, в частности влияние температуры на стабильность рабочей точки по постоянному току. Необходимые установки:

- Start и Stop: начальная T_{start} и конечная T_{stop} температура анализа
- Sweep type: масштаб по оси температуры – линейный.
- Increment step size: величина приращения по температуре $5 \div 10^{\circ}\text{C}$.
- Output: анализируемый узел схемы;
 - для каскада с ОЭ – коллектор транзистора;
 - для каскада с ОК – эмиттер транзистора.
- Analysis to Sweep: DC operating point – анализ рабочей точки по постоянному току.

Нестабильность рабочей точки усилительного каскада проявляется в изменении постоянных напряжений в узлах схемы. Основной причиной нестабильности является изменение от температуры напряжения база-эмиттер $U_{b\varnothing}$ транзистора, которое составляет отрицательную величину ($-2,0 \div -2,5$) мВ/ $^{\circ}\text{C}$. Дополнительную нестабильность вносит увеличение коэффициента передачи базового тока b при росте температуры.

В усилительном каскаде с ОЭ максимальное изменение постоянного напряжения происходит в выходном узле – на коллекторе транзистора U_k . Температурный коэффициент напряжения $U_{b\varnothing}$ можно определить по изменению коллекторного напряжения с учетом коэффициента усиления каскада по постоянному току K_\varnothing , зависящего от соотношения R_k/R_\varnothing .

$$\frac{\Delta U_k}{\Delta T} = \frac{U_{k stop} - U_{k start}}{T_{stop} - T_{start}} \left[\frac{\text{мВ}}{^{\circ}\text{C}} \right] \quad - \text{ значение изменения } U_k \text{ на } 1^{\circ}\text{C}$$

$$\frac{\Delta U_{b\varnothing}}{\Delta T} = \frac{\Delta U_k}{\Delta T} \cdot \frac{1}{K_\varnothing} \left[\frac{\text{мВ}}{^{\circ}\text{C}} \right] \quad - \text{ значение изменения } U_{b\varnothing} \text{ на } 1^{\circ}\text{C}$$

В усилительном каскаде с ОК выходным узлом является эмиттер, а $K \approx 1$

$$\frac{\Delta U_{b\varnothing}}{\Delta T} \approx \frac{\Delta U_\varnothing}{\Delta T} = \frac{U_{\varnothing stop} - U_{\varnothing start}}{T_{stop} - T_{start}} \left[\frac{\text{мВ}}{^{\circ}\text{C}} \right]$$

Результаты, полученные в ходе моделирования, следует сравнить с теоретическими величинами.

Исследование работы усилительных каскадов на переменном токе

Построение амплитудно-частотной (АЧХ) и фазо-частотной характеристик (ФЧХ) каскадов

Simulate/Analyses / AC Analysis. АЧХ и ФЧХ представляют собой графики зависимостей от частоты отношения амплитуд выходного и входного напряжений и угла фазового сдвига между этими напряжениями. По графикам характеристик можно определить коэффициент усиления каскадов по переменному току, рабочий диапазон частот каскадов, фазовые сдвиги напряжения в рабочем диапазоне частот и на его границах. В качестве генератора входного сигнала $U_{вх}$ используют источник переменного синусоидального напряжения. Характеристики снимают для основного коэффициента усиления каскада K при отключенных R_h и r_u , и подключенном C_s .

! Отключение C_s и R_h означает разрыв цепи их подключения или, что проще, установку опции Open во вкладке Fault меню Properties компонента. Отключение r_u означает закорачивание цепи компонента или установку опции Short во вкладке Fault меню Properties.

Необходимые установки:

- Start frequency: начальную частоту устанавливают равной $(0,2 \div 0,3)f_h$;
- Stop frequency: конечную частоту устанавливают экспериментально в ходе проведения моделирования равной $(3 \div 5)f_b$;
- Sweep type: масштаб частотной оси. Графики строят с использованием логарифмического десятичного масштаба;
- Number of points per decade: количество точек на декаду в которых проводится анализ (обычно достаточно 10 точек);
- Vertical scale: масштаб вертикальной оси используют и линейный и логарифмический в децибелах;

- Output: выходной узел каскада, в котором измеряется переменное выходное напряжение $U_{\text{вых}}$. Это узел, в котором подключено сопротивление нагрузки R_H .

Графики АЧХ строят в двух масштабах: полулогарифмическом и логарифмическом. Полулогарифмический масштаб – логарифмический десятичный масштаб по частотной оси и линейный по оси амплитуд. Логарифмический масштаб – логарифмический масштаб по обеим осям.

График ФЧХ строят только в полулогарифмическом масштабе.

По полученной АЧХ, с помощью маркеров, определяют верхнюю f_B и нижнюю f_H границы рабочего диапазона частот. Этим частотам соответствует спад АЧХ по отношению к номинальному значению коэффициента усиления на 30% или на -3дБ в логарифмическом масштабе. Номинальное значение K определяют маркером на средней частоте f_{cp} рабочего диапазона. Частоту f_{cp} приблизительно определяют визуально по графику с логарифмическим масштабом оси частот, или как среднее геометрическое значений f_B и f_H

$$f_{cp} = \sqrt{f_H \cdot f_B}$$

Для каскада с ОЭ проводят дополнительное моделирование с целью определения значения K_3 при отключенных C_3 , R_H и r_u . Условия эксперимента и частотный диапазон не меняют, снимают только АЧХ.

Влияние сопротивлений источника и нагрузки на коэффициент усиления

В ходе проведения исследования определяют значения коэффициента усиления каскада по переменному току для различных режимов его работы путем снятия дополнительных АЧХ (без ФЧХ) с подключенным C_3 . Определяют:

коэффициент усиления каскада с нагрузкой – K_H (подключены C_3 и R_H , отключен r_u);

коэффициент усиления каскада при наличии внутреннего сопротивления источника входного напряжения – K_{ru} (подключены C_3 и r_u , отключен R_H).

Также определяют влияние r_u на изменение значения f_B .

Моделирование частотных характеристик может быть осуществлено с помощью графопостроителя, без использования режима AC Analysis.

В отчёте приводят графики АЧХ снятые для разных значений коэффициента усиления каскада и только одной ФЧХ для основного коэффициента усиления K . Сравнивают значения величин f_H , K , K_Θ , K_H , K_{ru} полученные путем моделирования с расчетными значениями, оценивают влияние r_u на изменение f_B .

Влияния изменения параметров каскадов на коэффициент усиления

Simulate/Analyses/ Parameter Sweep. Анализ позволяет исследовать влияние изменений параметров любого отдельного компонента схемы на работу и характеристики усилительного каскада в целом. В качестве генератора входного сигнала U_{bx} включают источник синусоидального напряжения.

Необходимые установки:

- Device type, Name – тип и обозначение изменяемого компонента;
- Parameter – параметр компонента который будет изменяться;
- Start, Stop – начальное и конечное значения параметра;
- Sweep variation type – масштаб оси (в данном случае линейный);
- Increment и # of points – шаг приращения параметра и количество точек анализа. Величины взаимосвязаны, достаточно установить одну из них;
- Analysis to Sweep : AC Analysis – устанавливают анализ по переменному току. Опции для анализа те же, что и при снятии основной АЧХ;
- Output – устанавливают напряжение в узле подключения нагрузки $U_{vых}$.

Для каскада с ОЭ исследуют влияния величины коллекторного сопротивления R_k на коэффициент усиления каскада K (отключены R_H и r_u , подключен C_Θ). Моделирование проводят для трех значений сопротивления: R_k ; $1,25R_k$; $0,75R_k$. Значения коэффициента усиления K определяют по АЧХ в средине ра-

бочего диапазона частот каскада с помощью маркеров. По оси амплитуд используют линейный масштаб.

Для каскада с ОК проводят аналогичный анализ, но исследуют влияние на К изменения R_3 (отключены R_h и r_u). Моделирование проводят для трех значений сопротивления: $R_3; 1,25R_3; 0,75R_3$.

Оценку полученных результатов проводят путём сравнения значений К полученных при моделировании с расчётными значениями.

Моделирование работы каскада во временной области

Simulate/Analyses/ Transient Analysis. Моделируют работу каскада ОЭ во времени при воздействии на его вход синусоидального напряжения с различными амплитудами (отключены R_h и r_u).

Характеристики транзистора имеют существенную нелинейность, поэтому усилительные каскады могут вносить значительные искажения в усиливаемый сигнал. В режиме малого сигнала, при малых амплитудах входного и выходного напряжений, амплитудная характеристика каскада близка к линейной зависимости и усиленное синусоидальное напряжение почти не имеет искажений. При увеличении амплитуды напряжения начинает сказываться нелинейность передаточной характеристики транзистора, кроме того, транзистор может входить в режим насыщения и отсечки. Всё это приводит к заметным искажениям формы выходного напряжения усилительного каскада. Для проведения моделирования на вход каскада подключают источник переменного синусоидального напряжения с начальной амплитудой порядка $U_{вх}=(2\div 10)\text{мВ}$ и частотой f расположенной в рабочем диапазоне частот каскада, например $f = (20\div 25)f_h$. Необходимые установки:

- Initial condition – начальные условия выполнения анализа можно принять автоматические по умолчанию. Для исключения вывода длительного переходного процесса в момент включения схемы, можно включить опцию Calculate DC operating point – предварительный расчёт рабочей точки.

- Start time – время начала анализа устанавливают равным или нулю, или 1-2 периодам входного сигнала для исключения начального переходного процесса.
- End time – конечное время анализа устанавливают таким, чтобы можно было рассмотреть 2÷5 периодов выходного сигналов.
- Generate time steps automatically – установка автоматического выбора шага может приводить к некоторой «корявости» графиков. В этом случае лучше задать минимальное количество точек на временной оси или максимальное значение временного шага (исходя из значения порядка 100 точек на период).
- Output – выбирают узел подключения нагрузки каскада $U_{\text{вых}}$.

Моделирование проводят для нескольких значений $U_{\text{вх}}$, которые определяют опытным путём в ходе проведения анализа:

- для $U_{\text{вх max}}$, соответствующего $U_{\text{вых}} = U_{\text{вых max}}$ – максимальному значению выходного напряжения, при котором синусоидальный сигнал $U_{\text{вых}}$ ещё не имеет визуально заметных искажений;
- для $U_{\text{вх раб}} = (0,25 \div 0,3)U_{\text{вх max}}$, соответствующего $U_{\text{вых}} = (0,25 \div 0,3)U_{\text{вых max}}$ – рабочий режим малого сигнала;
- для $U_{\text{вх огранич}} = (3 \div 4)U_{\text{вх max}}$ соответствующего $U_{\text{вых}} > U_{\text{вых max}}$ – режим ограничения, когда выходное напряжение каскада имеет существенные нелинейные искажения.

В каждом из трёх случаев измеряют значения $U_{\text{вх}}$ и $U_{\text{вых}}$ и оценивают коэффициент усиления каскада.

Спектральный анализ выходного напряжения каскада с ОЭ

Simulate/Analyses /Fourier Analysis. Определяют спектральный состав выходного напряжения каскада на основе преобразования Фурье, т.е. наличие и значения амплитуд высших гармоник при воздействии на вход каскада синусоид-

дальнего напряжения. В ходе проведения моделирования Transient Analysis нелинейные искажения были оценены только визуально, здесь проводится исследование позволяющее оценить их количественно по отдельным гармоникам спектра выходного напряжения $U_{\text{вых}}$ и по суммарному коэффициенту нелинейных искажений THD. Схема и условия проведения моделирования те же, что при Transient Analysis. Необходимые установки:

- Fundamental frequency – основная частота входного напряжения. Устанавливают частоту источника входного синусоидального напряжения как в Transient Analysis;
- Number of harmonics – количество оцениваемых гармоник спектра (9);
- Stop time – устанавливается как и в случае Transient Analysis;
- Vertical scale – установка линейного или логарифмического масштаба вертикальной оси графиков. Рекомендуется линейный масштаб;
- Display as bar graph – отображение графика в виде распределения амплитуд гармоник спектра по частотам;
- Normalize graph – амплитуда основной гармоники приводится к 1;
- Output – выбирают узел подключения нагрузки $U_{\text{вых}}$.

Моделирование проводят для нескольких значений амплитуды усиливаемого напряжения, как и в случае Transient Analysis:

- для $U_{\text{вх max}}$;
- для $U_{\text{вх раб}}$;
- для $U_{\text{вхogr}}$.

В каждом из трёх случаев определяют суммарный коэффициент гармоник THD, оценивают гармонический состав $U_{\text{вых}}$.

Требования к отчету по работе

В отчёте должны быть приведены:

- расчёты номиналов всех входящих в каскады элементов и его параметров;
- принципиальные схемы каскадов с номиналами элементов;
- численные результаты проведённого моделирования;
- графики полученных характеристик;
- анализ результатов исследования в виде сравнения полученных результатов с теоретическими и расчётными величинами.

Литература

1. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. 12–е изд. Том 1: Пер. с нем., М.: ДМК Пресс, 2007. – 942 с. : ил.
2. В. Г. Гусев, Ю. М. Гусев. Электроника и микропроцессорная техника : учеб. для вузов.— Изд. 3-е, перераб. и доп .— М. : Высшая школа, 2005 .— 790 с. : ил .— Библиогр.: с. 786 - 787.
3. Прянишников В.А. Электроника: Полный курс лекций. – 4-е изд. – СПб.: КОРОНА прнт, 2004. – 416 с., ил.