ХХХІ Неделя науки СПбГПУ. Материалы межвузовской научной конференции. Ч. II: С. 14-16, 2003. © Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 2003.

УДК 621.311.015.017.6

Д.А. Шарыгин (6 курс, каф. ЭСиС), М.В. Сапунов (асп. каф. ЭСиС), Л.А. Кучумов, к.т.н., проф.

## ОБ АЛГОРИТМАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛЕВЫХ ВКЛАДОВ ОТДЕЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПИТАЮЩЕЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ В ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА НАПРЯЖЕНИЯ В УЗЛЕ НАГРУЗКИ

Проблема определения степени влияния энергосистемы, поставляющей энергию в узел нагрузки, и каждого из потребителей, получающих питание из этого узла, на суммарные величины различных показателей качества электроэнергии (КЭ) в узле является одной из самых спорных из целого комплекса вопросов, связанных с обеспечением надежного и качественного электроснабжения. Решению этой задачи посвящен ряд исследований, проводимых различными отечественными и зарубежными научными группами. Результаты работы некоторых из них изложены в публикациях [1,2]. В основу большинства из описанных в этих статьях методов положены принципы длительного наблюдения и последующей статистической обработки непрерывно изменяющихся параметров электрического режима в различных фидерах, подключенных к узлу нагрузки.

В докладе излагается метод, основанный на принципе активного эксперимента, при котором исследователи кратковременно изменяют режим электрической схемы для получения информации, необходимой для расчетов. Изложение ориентировано на долевые вклады в несинусоидальность напряжения, которая нормируется в [3] по двум показателям. Предлагаемая методика может также быть использована для расчета вкладов и в другие показатели КЭ, например, связанные с несимметрией напряжения.

Суть предлагаемого алгоритма. Узел нагрузки представляется схемой замещения на частоте  $\nu$ . Предполагается, что режим схемы симметричен по фазам. Будем считать, что в двух различных режимах схемы известны (измерены) токи во всех фидерах  $I_{C\nu}$ ,  $I_{1\nu}$  ...  $I_{n\nu}$  и напряжение в узле  $U_{\nu}$ . Пусть первый режим является нормальным, а второй – "возмущенным" по отношению к первому. Создание "возмущенного" режима предлагается осуществлять путем изменения различных параметров на стороне энергосистемы или в сети одного из потребителей. Это может быть реализовано с помощью изменения коэффициентов трансформации, подключения конденсаторных батарей или других нагрузок, изменения режимов работы различных электроприемников. Существует также альтернативный способ, который заключается в подключении к узлу независимого источника тока или ЭДС, который может создавать регулируемые по частоте, амплитуде и фазе возмущения.

$$\dot{\mathbf{z}}_{\text{Cv}}$$

$$\dot{\mathbf{z}}_{\text{Cv}}$$

$$\dot{\mathbf{I}}_{(1)v_1} = \dot{\mathbf{I}}_{\mathit{HT}(i)v} + \frac{\dot{\mathbf{U}}_{v_1}}{\dot{\mathbf{Z}}_{(i)v}}$$

$$\dot{\mathbf{I}}_{(1)v_2} = \dot{\mathbf{I}}_{\mathit{HT}(i)v} + \frac{\dot{\mathbf{U}}_{v_2}}{\dot{\mathbf{Z}}_{(i)v}}$$

$$\dot{\mathbf{I}}_{(1)v_2} = \dot{\mathbf{I}}_{\mathit{HT}(i)v} + \frac{\dot{\mathbf{U}}_{v_2}}{\dot{\mathbf{Z}}_{(i)v}}$$

$$\dot{\mathbf{E}}_{(1)v_2} = \dot{\mathbf{I}}_{\mathit{HT}(i)v} + \frac{\dot{\mathbf{U}}_{v_2}}{\dot{\mathbf{Z}}_{(i)v}}$$

Искомыми параметрами для цепи замещения энергосистемы являются ее ЭДС  $\dot{E}_{Cv}$  и сопротивление  $\dot{Z}_{Cv}$ , а для каждого і-го потребителя, замещаемого параллельно включенными источником тока и линейным сопротивлением –  $\dot{I}_{MT(i)v}$  и  $\dot{Z}_{(i)v}$ .

Для нахождения параметров каждого из п потребителей можно записать уравнение режима по первому закону Кирхгофа, описывающее токи в ветвях, связанных с узлом. Из двух уравнений, составленных для двух различных режимов схемы, можно составить систему (1). Измерив в первом режиме параметры  $\dot{I}_{(i)v1}$  и  $\dot{U}_{(i)v1}$ , а во втором —  $\dot{I}_{(i)v2}$  и  $\dot{U}_{(i)v2}$ , можно рассчитать величины  $\dot{I}_{HT(i)v}$  и  $\dot{Z}_{(i)v}$ . Для каждого линейного потребителя модуль величины  $\dot{I}_{HT(i)v}$  должен получиться близким к нулю, а  $\dot{Z}_{(i)v}$  — одинаковым во всех режимах. Аналогично для энергосистемы можно записать систему из двух уравнений (2) по второму закону Кирхгофа. Измерив соответствующие токи и напряжения в первом и во втором режимах можно определить параметры  $\dot{E}_{Cv}$  и  $\dot{Z}_{Cv}$ .

Суммарный долевой вклад всех нелинейных потребителей может быть определен с использованием метода наложения в векторном виде по формуле (3) и в скалярном – по формуле (4), причем величина  $\mathcal{L}B_{\mu\nu\nu}$  может быть как положительной, так и отрицательной:

$$\dot{U}_{\text{HEAV}} = \sum_{j=1}^{m} \dot{I}_{(j)\text{HEAV}} \cdot \frac{\dot{Z}_{\text{AUHV}} \cdot \dot{Z}_{\text{CV}}}{\dot{Z}_{\text{AUHV}} + \dot{Z}_{\text{CV}}}$$
(3) 
$$\mathcal{A}B_{\text{HEAV}} = \frac{U_{\text{HEAV}} \cdot \cos(\varphi_{U\text{HEAV}} - \varphi_{U_{V}})}{U_{V}}$$

где  $Z_{_{\mathit{лин}\,\nu}}$  — суммарное эквивалентное сопротивление всех линейных потребителей и линейных частей нелинейных потребителей, а  $U_{_{\it V}}$  — напряжение гармоники  $_{\it V}$  в узле. Долевой вклад энергосистемы определяется по формулам (5) и (6):

$$\dot{U}_{cv} = \dot{E}_{Cv} \cdot \frac{\dot{Z}_{nunv}}{\dot{Z}_{cv} + \dot{Z}_{nunv}}$$

$$(5)$$

$$\mathcal{A}B_{Cv} = \frac{U_{Cv} \cdot \cos(\varphi_{Ucv} - \varphi_{Uv})}{U_{v}}$$

При обосновании финансовых претензий к энергосистеме и нелинейным потребителям узла за ухудшение показателей качества электроэнергии предлагается оценивать соответствующие "приведенные" вклады, рассчитанные следующим образом:

$$\mathcal{A}B_{\text{\tiny HETV}}' = \frac{\left| \mathcal{A}B_{\text{\tiny HETV}} \right|}{\left| \mathcal{A}B_{\text{\tiny HETV}} \right| + \left| \mathcal{A}B_{\text{\tiny CV}} \right|} \tag{7}$$

Приведенный алгоритм был опробован на математической модели, реализованной в специализированных программно-вычислительных комплексах РИТМ и ГАММА.

*Выводы*. Предложенная методика может быть использована для расчета долевых вкладов в различные показатели КЭ. Исходные данные для расчета могут быть получены путем решения системы уравнений, описывающих два электрических режима схемы, один из которых является "возмущенным" за счет изменения какого-либо параметра.

## ЛИТЕРАТУРА:

- 1. Карташев И. И., Пономаренко И. С., Сыромятников С. Ю., Гук Л. Л. Способ инструментального выявления источников искажения напряжения и определение их влияния на качество электроэнергии. Электричество, № 3, 2001.
- 2. Review of Methods for Measurement and Evaluation of the Harmonic Emission Level from an Individual Distorting Load CIGRE 36.05 / CIRED 2 Joint WG CC02 1999.
- 3. ГОСТ 13109 97 Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. М.: Изд. стандартов, 1999.